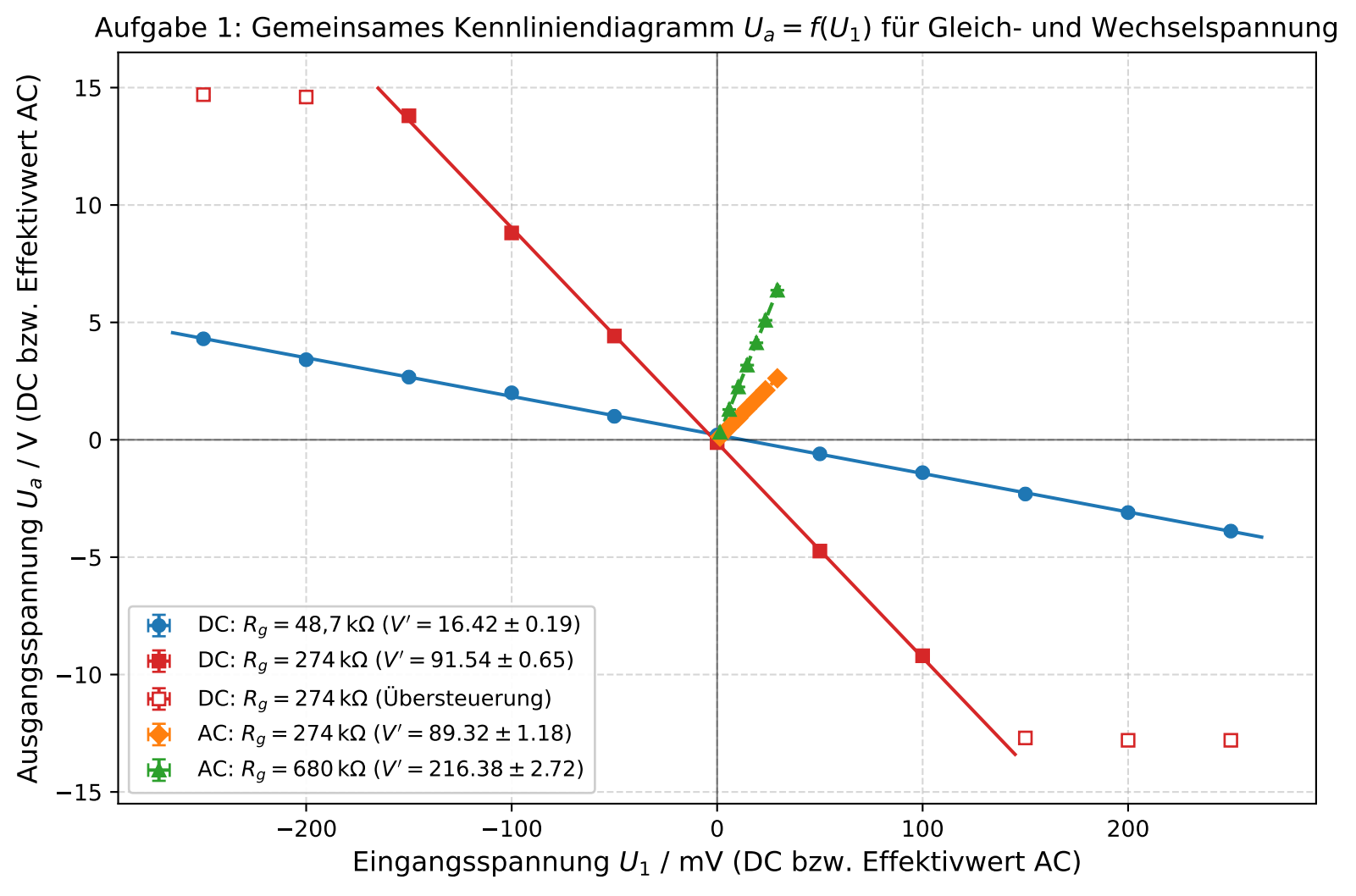
Aufgabe 1: Gemeinsames Kennliniendiagramm $U_a = f(U_1)$ für Gleich- und Wechselspannung
Ausgangsspannung U_a / V (DC bzw. Effektivwert AC)
Eingangsspannung U_1 / mV (DC bzw. Effektivwert AC)
15
10
5
0
−5
−10
−15
−200
−100
0
100
200
DC: $R_g = 48{,}7\,\mathrm{k\Omega}$ ($V' = 16.42 \pm 0.19$)
DC: $R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ ($V' = 91.54 \pm 0.65$)
DC: $R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ (Übersteuerung)
AC: $R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ ($V' = 89.32 \pm 1.18$)
AC: $R_g = 680\,\mathrm{k\Omega}$ ($V' = 216.38 \pm 2.72$)