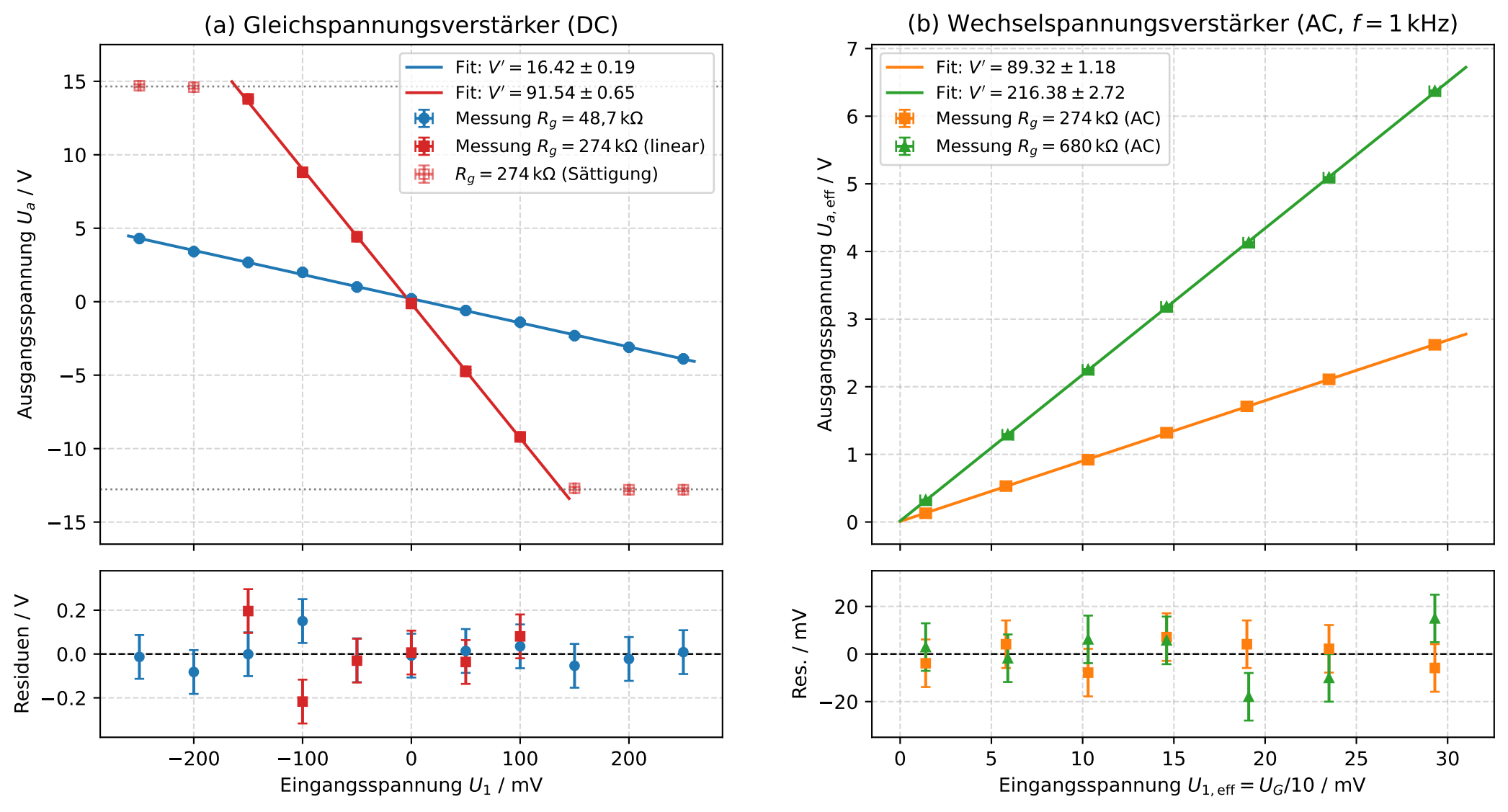
(a) Gleichspannungsverstärker (DC)
Fit: $V' = 16.42 \pm 0.19$
Fit: $V' = 91.54 \pm 0.65$
Messung $R_g = 48{,}7\,\mathrm{k\Omega}$
Messung $R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ (linear)
$R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ (Sättigung)
Ausgangsspannung U_a / V
Residuen / V
Eingangsspannung U_1 / mV
(b) Wechselspannungsverstärker (AC, $f = 1\,\mathrm{kHz}$)
Fit: $V' = 89.32 \pm 1.18$
Fit: $V' = 216.38 \pm 2.72$
Messung $R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ (AC)
Messung $R_g = 680\,\mathrm{k\Omega}$ (AC)
Ausgangsspannung $U_{a,\mathrm{eff}}$ / V
Res. / mV
Eingangsspannung $U_{1,\mathrm{eff}} = U_G/10$ / mV