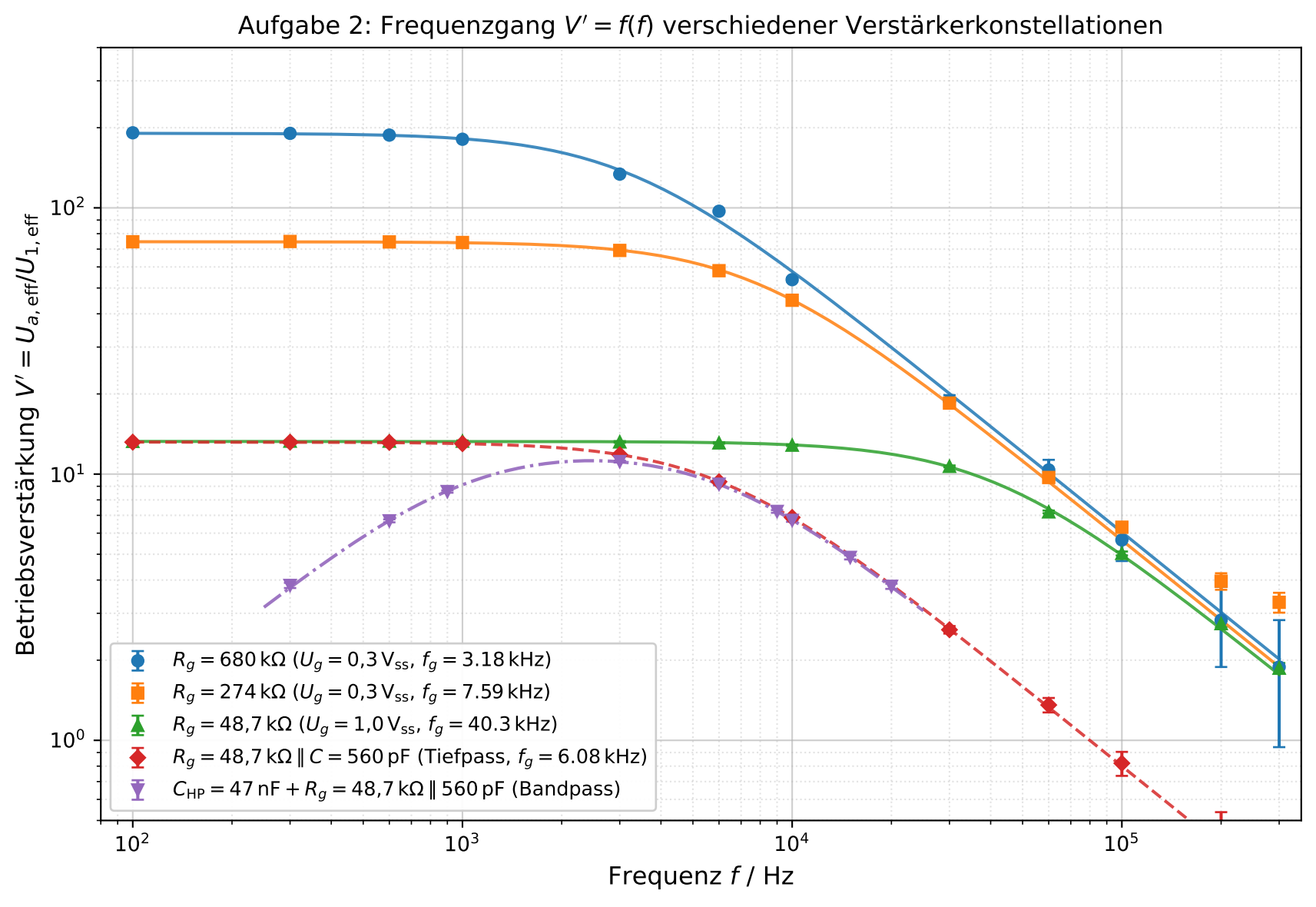
Aufgabe 2: Frequenzgang $V' = f(f)$ verschiedener Verstärkerkonstellationen
Betriebsverstärkung $V' = U_{a,\,\mathrm{eff}}/U_{1,\,\mathrm{eff}}$
Frequenz f / Hz
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
$R_g = 680\,\mathrm{k\Omega}$ ($U_g = 0{,}3\,\mathrm{V_{ss}}$, $f_g = 3.18\,\mathrm{kHz}$)
$R_g = 274\,\mathrm{k\Omega}$ ($U_g = 0{,}3\,\mathrm{V_{ss}}$, $f_g = 7.59\,\mathrm{kHz}$)
$R_g = 48{,}7\,\mathrm{k\Omega}$ ($U_g = 1{,}0\,\mathrm{V_{ss}}$, $f_g = 40.3\,\mathrm{kHz}$)
$R_g = 48{,}7\,\mathrm{k\Omega} \parallel C = 560\,\mathrm{pF}$ (Tiefpass, $f_g = 6.08\,\mathrm{kHz}$)
$C_{\mathrm{HP}} = 47\,\mathrm{nF} + R_g = 48{,}7\,\mathrm{k\Omega} \parallel 560\,\mathrm{pF}$ (Bandpass)